

---

# Εργαστηριακές Ασκήσεις

---

## 47 – Ηλεκτρονική III


Καπετάνιος Αντώνιος [ΑΕΜ 10417] (kapetaat@ece.auth.gr)  
Χαλκιάς Νικόλαος Μάριος [ΑΕΜ ] (@ece.auth.gr)

# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Γεννήτρια τριγωνικών παλμών</b>	<b>1</b>
α'	Θεωρητική μελέτη & προσομοίωση . . . . .	1
α'.1	Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος . . . . .	1
β'	Εργαστηριακή εφαρμογή . . . . .	3
β'.1	Λήψη κυματομορφών $V_1$ , $V_2$ και $V_{out}$ . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Γεννήτρια κλιμακωτής τάσης</b>	<b>4</b>
α'	Θεωρητική μελέτη & προσομοίωση . . . . .	4
α'.1	Υπολογισμός στοιχείων του κυκλώματος . . . . .	4
α'.2	Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος . . . . .	5
β'	Εργαστηριακή εφαρμογή . . . . .	6
β'.1	Λήψη κυματομορφών $V_1$ , $V_{C1}$ και $V_2$ . . . . .	6
	<b>Αναφορές</b>	<b>8</b>

# Άσκηση 1

## Γεννήτρια τριγωνικών παλμών

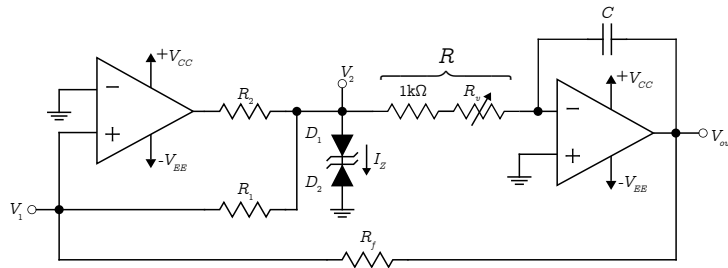


**Κύκλωμα 1.1:** Γεννήτρια τριγωνικής παλμοσειράς.

Στην πρώτη άσκηση μελετάται το κύκλωμα 1.1 το οποίο αποτελείται από δύο τελεστικούς ενισχυτές 741. Για την τροφοδοσία των τελεστικών ενισχυτών είναι  $V_{CC} = 15V$  και  $V_{EE} = 15V$ . Οι δύο διόδοι Zener (1N750) έχουν τάση Zener  $V_Z = 7.5V$  και τάση στην ορθή πόλωση  $V_D = 0.7V$ .

Για τους ωμικούς αντιστάτες είναι  $R_2 = 4.7k\Omega$  και  $R = 40k\Omega$ . Για τις υπόλοιπες αντιστάσεις,  $R_1, R_f$ , και τον πυκνωτή,  $C$ , βάσει των οδηγιών προκύπτει  $R_1 = 50k\Omega$ ,  $R_f = 35k\Omega$  και  $C = 4nF$ . Ωστόσο, επιλέχθηκαν οι πλησιέστερες τιμές που εμφανίζονται στα τυποποιημένα εξαρτήματα. Τελικά, το κύκλωμα υλοποιήθηκε με  $R_1 = 47k\Omega$ ,  $R_f = 33k\Omega$  και  $C = 4.7nF$ .

### α' Θεωρητική μελέτη & προσομοίωση

#### α'.1 Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος

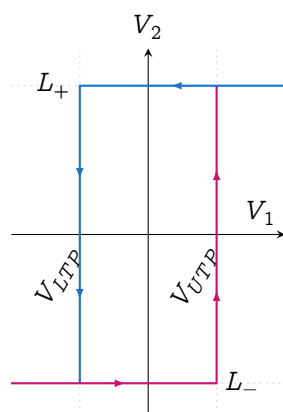

**Σχήμα 1.1:** Χαρακτηριστική ενός Schmitt trigger με στάθμη αναφοράς 0V.

Το κύκλωμα 1.1 απαρτίζεται από ένα δισταθές κύκλωμα (αριστερά τελεστικός ενισχυτής) σε ρόλο συγκριτή με θετική ανάδραση (noninverting Schmitt trigger) και έναν ολοκληρωτή (δεξιά τελεστικός ενισχυτής). Επιπλέον, στην έξοδο του συγκριτή υπάρχει waveform clipping κύκλωμα το οποίο υλοποιείται με δύο διόδους Zener συνδεδεμένες *back-to-back*.

#### Noninverting Schmitt trigger

Έστω  $L_+$  η θετική στάθμη (ή θετική τάση κορεσμού) του δισταθούς κυκλώματος και  $L_-$  η αρνητική στάθμη του. Εάν η έξοδος του συγκριτή βρίσκεται στη θετική στάθμη,  $L_+$ , τότε προκειμένου να αλλάξει κατάσταση και να μεταβεί στην αρνητική στάθμη,  $L_-$  θα πρέπει η τάση στην μη αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή να γίνει οριακά μικρότερη του lower trip point  $V_{LTP}(L_+)$ .<sup>[1][5]</sup> Τότε, η έξοδος του συγκριτή περνάει και παραμένει στην αρνητική στάθμη  $L_-$  έως ότου η τάση στην μη αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή να γίνει οριακά μεγαλύτερη του upper trip point  $V_{UTP}(L_-)$ .<sup>[1][5]</sup> Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως γειώνοντας την αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή, η στάθμη αναφοράς είναι τα 0V. Επομένως, είναι  $V_{LTP} < 0$  και  $V_{UTP} > 0$ .

Στην έξοδο του συγκριτή,  $V_2$ , εμφανίζεται ένας τετραγωνικός παλμός με μέγιστη τιμή  $V_{\Pi, \max} \simeq L_+$

και ελάχιστη τιμή  $V_{\Pi, \min} \simeq L_-^{[5]}$ , εάν  $L_+, |L_-| \leq |V_D + V_Z|$ . Δηλαδή, η μέγιστη, κατά απόλυτη τιμή, έξοδος του συγκριτή είναι  $|V_D + V_Z|$ . Ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται απο τις διόδους Zener. Όταν η έξοδος του συγκριτή βρίσκεται στη θετική στάθμη, η διόδος  $D_1$  θα είναι πολωμένη ορθά διατηρώντας σταθερή διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων της  $V_D = 0.7V$  και η  $D_2$  θα βρίσκεται στην περιοχή Zener. Επομένως, η κυματομορφή θα έχει άνω όριο  $V_D + V_Z$ . Ομοίως, εάν η έξοδος του συγκριτή βρίσκεται στην αρνητική στάθμη, η  $D_1$  θα είναι αναστροφα πολωμένη και θα λειτουργεί στην περιοχή Zener και η  $D_2$  θα είναι ορθά πολωμένη. Συνεπώς, η κυματομορφή  $V_2$  θα έχει κάτω όριο  $-(V_D + V_Z)$ .

### Ολοκληρωτής

Η έξοδος του συγκριτή συνδέεται μέσω ωμικού αντιστάτη  $R$  στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή του ολοκληρωτή. Θεωρώντας πως οι τελεστικοί ενισχυτές είναι ιδανικοί, το ρεύμα εισόδου στον αναστρέφων ακροδέκτη του τελεστικού ενισχυτή είναι μηδέν (καθώς η αντίσταση εισόδου είναι άπειρη). Εξαιτίας της εικονικής γείωσης του αναστρέφοντος ακροδέκτη, το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση  $R$  είναι  $i = V_2/R$  και διαρρέει και τον πυκνωτή χωρητικότητας  $C$ . Η έξοδος  $v_{out}$  δίνεται από τη σχέση

$$v_{out}(t) = v_{out}(0) - \frac{1}{C} \int i(t) dt \longleftrightarrow v_{out}(t) = v_{out}(0) - \frac{1}{R \cdot C} \int V_2(t) dt \quad (\alpha'.1.1)$$

Έστω πως η έξοδος του συγκριτή ξεκινάει από την θετική στάθμη. Όσο η τάση  $V_{out}$  είναι μεγαλύτερη της  $V_{LTP}$  η  $V_2$  παραμένει σταθερή. Συνεπώς και το ρεύμα  $i$  είναι σταθερό ως προς τον χρόνο στο διάστημα αυτό και ίσο με  $i^{(+)} = V_2^{(+)} / R$ . Τότε, η σχέση (α'.1.1) γίνεται

$$V_{out} = V_{out}(0) - \frac{V_2^{(+)}}{R \cdot C} t.$$

Δηλαδή, η έξοδος μειώνεται γραμμικά ως προς τον χρόνο με κλίση  $-V_2^{(+)} / (R \cdot C)$  έως ότου η  $V_{out}$  να γίνει οριακά μικρότερη της  $V_{LTP}$ . Τότε, η έξοδος του συγκριτή μεταβάλλεται στην αρνητική στάθμη. Επομένως, το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη  $R$  και τον πυκνωτή  $C$  είναι  $i^{(-)} = V_2^{(-)} / R$  και είναι αντίθετης φοράς του  $i_+$ . Βάσει της σχέσης (α'.1.1) η έξοδος του ολοκληρωτή είναι

$$V_{out} = V_{out}(0) - \frac{-V_2^{(-)}}{R \cdot C} t.$$

Είναι προφανές από την παραπάνω σχέση πως η έξοδος  $V_{out}$  θα αυξάνει γραμμικά ως προς τον χρόνο με κλίση  $V_2^{(-)} / (R \cdot C)$  έως ότου η  $V_{out}$  να γίνει οριακά μεγαλύτερη της  $V_{LTP}$ .

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, για την έξοδο της γεννήτριας θα ισχύει

$$\frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{V_{out} - V_1}{R_f}$$

ή

$$V_{out} = V_1 + R_f \cdot \frac{V_1 - V_2}{R_1}. \quad (\alpha'.1.2)$$

Από την σχέση (α'.1.2) φαίνεται πως η εναλλαγή των καταστάσεων του δισταθούς κυκλώματος και τα ολικά ακρότατα του τριγωνικού παλμού της εξόδου λαμβάνονται τις στιγμές  $t = kT/2, k \in \mathbb{N}$  ( $T$  η περίοδος του σήματος) όπου  $V_1 = 0V$ .

Θέτοντας  $V_{out}(kT/2) = V_2 \cdot (R_f/R_1), k \in \mathbb{N}$  η περίοδος του τριγωνικού παλμού, υπό την προϋπόθεση πως τα  $L_+$  και  $-L_-$  είναι ίσα<sup>[5]</sup>, θα είναι<sup>[1]</sup>

$$T = 2RC \cdot 2 \frac{R_f}{R_1} = 4 \frac{RCR_f}{R_1} \quad (\alpha'.1.3)$$


ή εναλλακτικά, η έκφραση για τη συχνότητα του σήματος θα είναι

$$f = \frac{R_1}{4RCR_f}. \quad (\alpha'.1.4)$$

## β' Εργαστηριακή εφαρμογή

### β.1 Λήψη κυματομορφών $V_1$ , $V_2$ και $V_{out}$


Οι κυματομορφές  $V_{out}$ ,  $V_1$  και  $V_2$  του κυκλώματος 1.1 σε διάστημα 1.184ms για  $R_1 = 47k\Omega$ ,  $R_2 = 4.7k\Omega$ ,  $R_v = 39.4k\Omega \rightarrow R = 40.4k\Omega$ ,  $R_f = 33k\Omega$  και  $C = 4.7nF$  δίδονται στο διάγραμμα 1.1.

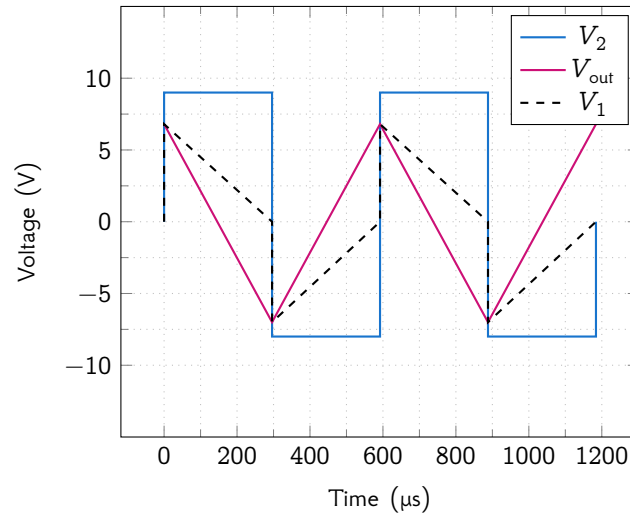

**Διάγραμμα 1.1:** Οι τάσεις  $V_1$ ,  $V_2$  και  $V_{out}$  όπως μετρήθηκαν χρήσει του παλμογράφου στο εργαστήριο.

## Άσκηση 2

### Γεννήτρια κλιμακωτής τάσης

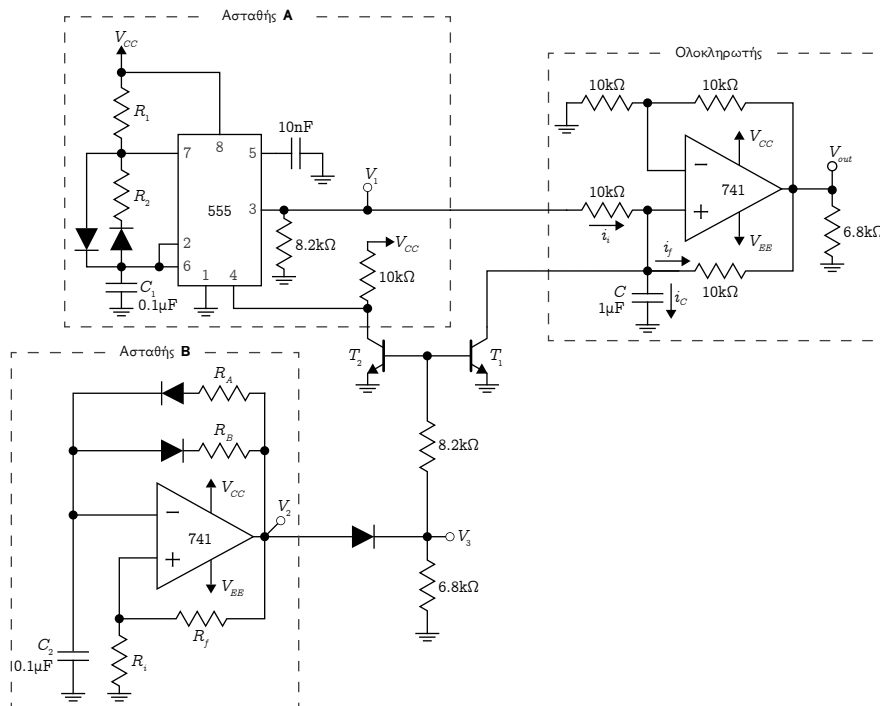

**Κύκλωμα 2.1:** Γεννήτρια κλιμακωτής τάσης. Είναι  $V_{CC} = 15V$  και  $V_{EE} = -15V$ .

### α' Θεωρητική μελέτη & προσομοίωση

#### α.1 Υπολογισμός στοιχείων του κυκλώματος

Απαιτείται, από την εκφώνηση, το ύψος κάθε βήματος να είναι  $0.6V$ , η διάρκεια του κάθε βήματος  $t_s = 4ms$ , η ολική διάρκεια της κλίμακας να είναι  $t_o = 20ms$  και τέλος η χρονική απόσταση μεταξύ των κλιμάκων να είναι  $t_H = 3ms$ . Παρακάτω παρατίθεται, εν συντομία, ο υπολογισμός των  $t_{on}$ ,  $t_{off}$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_A$  και  $R_B$ . Η λεπτομερής Θεωρητική ανάλυση του κυκλώματος και η επεξήγηση της λειτουργίας του γίνεται στην επόμενη ενότητα.

Ξεκινώντας από τον ολοκληρωτή φαίνεται εύκολα πως

$$0.6V = \frac{2}{RC} \int_{t_a}^{t_b} V_1(t) dt,$$

όπου  $t_a$  είναι μία χρονική στιγμή κατά την οποία η έξοδος του 555,  $V_1$ , περνάει από LOW σε HIGH και  $t_b = t_a + t_{on}$ , όπου  $t_{on}$  η διάρκεια ενός διαστήματος στο οποίο η  $V_1$  παραμένει σε HIGH. Με αριθμητική

αντικατάσταση προκύπτει

$$0.6V = \frac{2}{10k\Omega \cdot 1\mu F} 15V \cdot t_{on} \rightarrow t_{on} = 400\mu s.$$

Εξαιτίας των διόδων στον ασταθή Α, ο πυκνωτής χωρητικότητας  $C_1 = 0.1\mu F$ , του ασταθούς Α, φορτίζεται προς  $V_{CC}$  μόνο μέσω της  $R_1$  και εκφορτίζεται προς τη γείωση μόνο μέσω της  $R_2$ . Επομένως είναι  $t_{on} = 0.693 \cdot C_1 \cdot R_1$  και  $t_{off} = 0.693 \cdot C_1 \cdot R_2$ . Επιπλέον, η συνολική διάρκεια ενός βήματος είναι  $t_s = t_{on} + t_{off}$ . Με αριθμητική αντικατάσταση στην τελευταία σχέση προκύπτει  $t_{off} = 3.6ms$ .

$$R_1 = \frac{t_{on}}{0.693 \cdot C_1} = \frac{0.4ms}{0.693 \cdot 0.1\mu F} \rightarrow R_1 = 5.772k\Omega$$

και

$$R_2 = \frac{t_{off}}{0.693 \cdot C_1} = \frac{3.6ms}{0.693 \cdot 0.1\mu F} \rightarrow R_2 = 51.948k\Omega.$$

Περνώντας στον ασταθή πολυδονητή Β, ο πυκνωτής χωρητικότητας  $C_2 = 0.1\mu F$  φορτίζεται μέσω της  $R_A$  και εκφορτίζεται προς τη γείωση μέσω της  $R_B$ . Συνεπώς,  $t_o = t_L = 1.1R_B \cdot C_2$  και  $t_H = 1.1R_A \cdot C_2$ . Δηλαδή

$$R_A = \frac{t_H}{1.1 \cdot C_2} = \frac{3ms}{1.1 \cdot 0.1\mu F} \rightarrow R_A = 27.272k\Omega$$

και

$$R_B = \frac{t_L}{1.1 \cdot C_2} = \frac{20ms}{1.1 \cdot 0.1\mu F} \rightarrow R_B = 181.818k\Omega.$$

## α'.2 Περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος

### Ασταθής πολυδονητής Α

Το τερματικό 2 του 555 είναι το trigger TR και το τερματικό 6 είναι το threshold TH. Όταν το 555 λαμβάνει ενεργό σήμα  $\overline{TR}$  η έξοδος του περνάει στο HIGH, κοντά στην τάση τροφοδοσίας  $V_{CC}$  και παραμένει εκεί για χρόνο  $t_{on}$  έως ότου να παρουσιαστεί ενεργό σήμα TH. Τότε, η έξοδος του 555 περνάει στο LOW, κοντά στη γείωση.<sup>[2]</sup>

Το  $\overline{TR}$  ενεργοποιείται από τάση μικρότερη του  $\frac{1}{3}V_{CC}$ , ενώ το TH από τάση μεγαλύτερη των  $\frac{2}{3}V_{CC}$ .<sup>[2][5][4]</sup>

Ο πυκνωτής  $C_1$  αρχίζει να φορτίζεται προς  $V_{CC}$  μόλις το κύκλωμα συνδεθεί στην τροφοδοσία.<sup>[4]</sup> Η φόρτίσή του, λόγω των δύο διόδων, γίνεται μόνο μέσω του ωμικού αντιστάτη  $R_1$ . Η έξοδος του χρονιστή 555 βρίσκεται σε στάθμη HIGH όσο ο πυκνωτής φορτίζεται. Μόλις ο πυκνωτής  $C_1$  ξεπεράσει τα  $\frac{2}{3}V_{CC}$  το σήμα TH γίνεται ενεργό και το  $\overline{TR}$  απενεργοποιείται, οδηγώντας την έξοδο σε στάθμη LOW για χρονικό διάστημα  $t_{off}$ , και ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται, μέσω του  $R_2$ , προς τη γείωση.<sup>[2]</sup>

Βάσει των παραπάνω, η τάση του πυκνωτή  $C_1$  είναι  $\frac{1}{3}V_{CC} \leq V_{C1} \leq \frac{2}{3}V_{CC}$  και η περίοδος του παλμού<sup>1</sup> είναι  $T = t_s = 0.693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_1$ . Εφόσον είναι  $T = t_s = t_{on} + t_{off}$  και οι δίοδοι ορίζουν δύο ξεχωριστές διαδρομές για τη φόρτιση και την εκφόρτιση του πυκνωτή, θα είναι  $t_{on} = 0.693 \cdot R_1 \cdot C_1$  και  $t_{off} = 0.693 \cdot R_2 \cdot C_1$ . Τέλος, ο κύκλος εργασίας (duty cycle),  $t_{on}/t_s$ , είναι προφανές πως ισούται με  $R_1/(R_1 + R_2)$ .

### BJT transistor στο reset του timer 555

### Ασταθής πολυδονητής Β

Ο ασύμμετρος ασταθής πολυδονητής Β υλοποιείται χρήσει τελεστικού ενισχυτή μΑ741. Έστω  $L_+$  η υψηλή στάθμη της εξόδου του πολυδονητή και  $L_-$  η χαμηλή στάθμη του πολυδονητή. Οι δύο αυτές καταστάσεις της εξόδου χαρακτηρίζονται ως ημισταθείς (*quasi-stable states*)<sup>[5]</sup> και η διάρκειά τους εξαρτάται από τις χρονικές σταθερές του δικτύου  $R_A R_B C_2$  και από τις τάσεις κατωφλίου του πολυδονητή.<sup>[5]</sup>

Έστω πως η λειτουργία του κυκλώματος ξεκινά με την έξοδο του πολυδονητή στην υψηλή στάθμη  $L_+$ , είναι δηλαδή  $V_2 = L_+$ . Τότε, μέσω της  $R_A$  ο πυκνωτής  $C_2$  αρχίζει να φορτίζεται προς  $L_+$ . Επομένως, η τάση στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή αυξάνεται εκθετικά προς  $L_+$  ως εξής

$$v_- = L_+ - (L_+ - \beta L_-) \exp(-t/\tau_+), \quad (\alpha'.2.1)$$

<sup>1</sup> Εάν δεν υπήρχαν οι δίοδοι θα ήταν  $T = 0.693 \cdot (R_1 + 2R_2)$ .<sup>[2][5][4]</sup>

όπου  $\beta = \frac{R_i}{R_f + R_i}$  [5][3] που προκύπτει από τον διαιρέτη τάσης μεταξύ της εξόδου και της μη αναστρέφουσας εισόδου του τελεστικού ενισχυτή και  $\tau_+ = R_A \cdot C_2$  η χρονική σταθερά φόρτισης του πυκνωτή. Ταυτόχρονα, η τάση στην μη αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή είναι  $v_+ = \beta \cdot L_+$ .

Μόλις η τάση στα άκρα του πυκνωτή φτάσει την άνω τάση κατωφλίου  $V_{UTP} = \beta \cdot L_+$  [5] ο πολυδονητής αλλάζει κατάσταση και η έξοδός του περνά στη χαμηλή στάθμη  $V_2 = L_-$ . Η τάση στη μη αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού είναι  $v_+ = \beta \cdot L_+$  και ο πυκνωτής  $C_2$  εκφορτίζεται, μέσω της  $R_B$  προς  $L_-$ . Επομένως, η τάση στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή μειώνεται εκθετικά προς  $L_-$  ως εξής

$$v_- = L_- - (L_- - \beta L_+) \exp(-t/\tau_-), \quad (\alpha'.2.2)$$

όπου  $\tau_- = R_B \cdot C_2$  η χρονική σταθερά εκφόρτισης του πυκνωτή. Μόλις η τάση στην αναστρέφουσα είσοδο φτάσει την κάτω τάση κατωφλίου  $V_{LTP} = \beta \cdot L_-$  [5] ο πολυδονητής αλλάζει και πάλι κατάσταση και η έξοδός του,  $V_2$ , περνάει στην υψηλή στάθμη  $L_+$ .

Από τη σχέση (α'.2.1) προκύπτει πως η έξοδος του πολυδονητή παραμένει στην θετική στάθμη για χρόνο

$$t_H = R_A \cdot C_2 \cdot \ln \left[ \frac{1 - \beta (L_-/L_+)}{1 - \beta} \right]. \quad (\alpha'.2.3)$$

Ομοίως, από τη σχέση (α'.2.2) προκύπτει πως η έξοδος του πολυδονητή παραμένει στην αρνητική στάθμη για χρόνο

$$t_L = R_B \cdot C_2 \cdot \ln \left[ \frac{1 - \beta (L_+/L_-)}{1 - \beta} \right]. \quad (\alpha'.2.4)$$

Η δημιουργία δύο διαφορετικών μονοπατιών φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή  $C_2$ , χρήσι των διόδων, επιτρέπει την προσαρμογή του duty cycle σε οποιοδήποτε επιθυμητό ποσοστό.

## Ολοκληρωτής




### Συνολική λειτουργία

## β' Εργαστηριακή εφαρμογή

### β'.1 Λήψη κυματομορφών $V_1$ , $V_{C1}$ και $V_2$


Οι κυματομορφές  $V_1$ ,  $V_{C1}$  και  $V_2$  του κυκλώματος 2.1 δίδονται στο διάγραμμα 2.1.



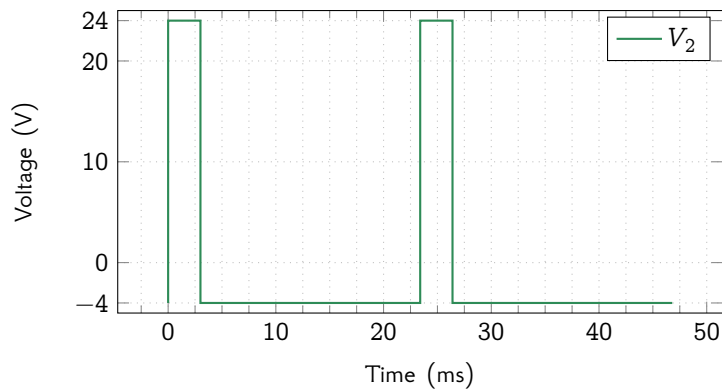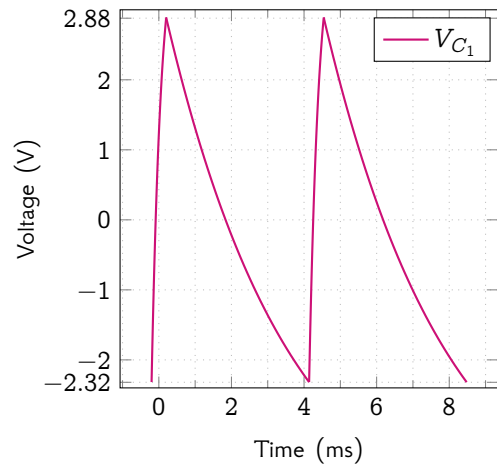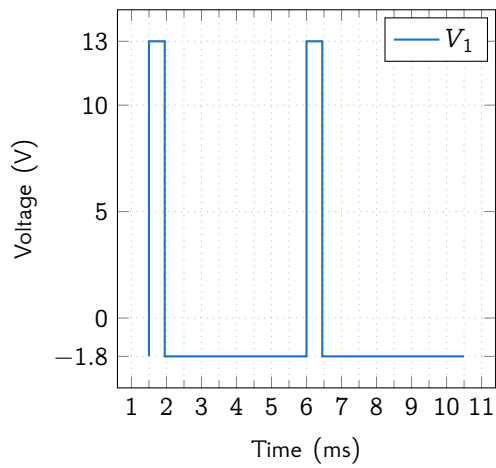

**Διάγραμμα 2.1:** Οι τάσεις  $V_1$ ,  $V_{C1}$  και  $V_2$  όπως μετρήθηκαν χρήσει του παλμογράφου στο εργαστήριο.

Εφόσον η τροφοδοσία των τελεστικών ενισχυτών είναι  $V_{CC} = 15V$  και  $V_{EE} = -15V$  είναι προφανές πως υπάρχει κάποιο offset στην τάση  $V_2$  που παρατηρήθηκε στον παλμογράφο. καθώς η μέγιστη τιμή είναι  $\max(V_2) = 24V > 15V$ . Η σωστή κυματομορφή  $V_2$  φαίνεται στο διάγραμμα 2.2.

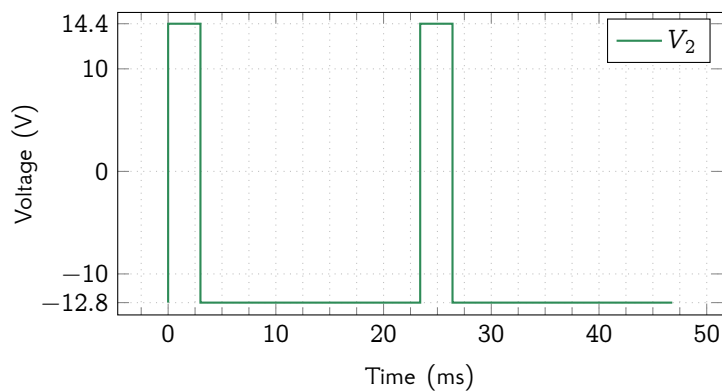

**Διάγραμμα 2.2:** Η σωστή τάση  $V_2$ .

# Αναφορές

- [1] D. Bates και A. Malvino. *Electronic Principles*. McGraw-Hill US Higher Ed USE Legacy, 2015. ISBN: 9781259200144.
- [2] P. Horowitz και W. Hill. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, 2015. ISBN: 9780521809269.
- [3] R.C. Jaeger και T. Blalock. *Microelectronic Circuit Design*. McGraw-Hill Education, 2015. ISBN: 9780073529608.
- [4] P. Scherz και S. Monk. *Practical Electronics for Inventors, Fourth Edition*. McGraw Hill LLC, 2016. ISBN: 9781259587559.
- [5] A.S. Sedra και K.C. Smith. *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press, 2015. ISBN: 9780199339136.